Service manual

Part 1

Hi-Fi M.F.B.box 22RH532



PHILIPS



This document was downloaded from



MFB-SYSTEEM LUIDSPREKERBOX 22RH532

Een ieder kent de problemen die er zijn bij het ontwerpen van een luidsprekerbox, De fabrikant streeft naar een zo goed mogelijke geluidskwaliteit, maar wordt door verschillende factoren belemmerd. Enerziids mag de behuizing van een luidsprekersysteem niet te groot zijn, omdat deze in een doorsnee woonruimte moet worden ingepast, en aan de andere kant spelen ook de vervormingen in een luidsprekersysteem een grote rol. Maakt men een kleine behuizing, dan is ook de weergave van de lagere frequenties beperkt. Met het nieuwe Motional-Feed-Back systeem, heeft men de verschillende nadelen van een kleine luidsprekerbehuizing goeddeels kunnen elimineren. In het laaggebied waar de conus van de lage tonen luidspreker grote amplitudes maakt, wordt de vervorming sterk gereduceerd. Tevens heeft men de frequentiekarakteristiek in het laag-gebied belangrijk kunnen vergroten, Dit betekent, dat nu voor een geluidsweergave, waarvoor tot nu toe grote boxen nodig waren, kan worden volstaan met een kleine box.



SYSTEME MFB ENCEINTE ACOUSTIQUE 22RH532

Nous comarisons tous les problèmes lés au développement des enceutes socustiques. Le flubricant vies avant tout la qualité acoustique la meilleure possible, mais dans ses efforts, cet souvent freiné; le boltier contenant les haut-parleurs se doit pas être trop volumineux parce qu'il doit s'adapter à un mobilier moderne de taille moyenne, mais d'autre part, les distorsions du système des haut-parleurs doivent être ramenées à un milituum.

Si I'on conçoit un petit boîtier, la reproduction des basses fréquences est limitée, Grâce au nouveau système "Motional Feed-Back", on a pu en grande partie élimine: les désavantages des petits boîtiers, Dans la partie basses ol le cône du la commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda



MFB-SYSTEM LAUTSPRECHERBOX 22RH532

Fast jeder komt die Probleme, die beim Entwerfen einer Lautsprecherbox auftrauben. Der Fabrikant strekt nach einer ausgezeichneten Tonqualität, was jedoch durch verschiedene Faktoren beintrichtigt wird. Einerseits darf das Gehäuse eines Lautsprechersystems nicht zu gross sein, da dieses meistens in mittelgrosse Ritume untergebracht werden muss und andererseits spielen auch die Verzerrungen in einem Lautsprechersystem eine grosse Rolle, ist das Gehäuse zu klein, dam ist die Wiedergabe der niedrigen Frequenzen beschränke.

Mit dem neuen Motional-Feed-Busk-System komte man die verschiedenen Nochteile eines un kleinen Lausiprechergebitusen größestenfells eilminieren. In dem Tieftunbereich, in dem der Komus des Tiefton-Lautsprechers großes Amplituden macht, wird die Verzeerung stark reduziert, Ausserdem wurde die Frequenzbarnsteinstik im Tieftunbereich wesentlich vergrößesert, Dies bedeutet, dass für eine Tonwiedergabe, für die bis jetzt großes Boxen notweußig waren, eine kleine Box gestigt,

Index: CS37925-CS37928



Subject to modification

4822 725 11137

Printed in the Netherlands



Om de werking van het systeem duidelijk is maken, is het nuttig dit eerst in grote lijnen te verklaren (fig. 1), waarna de verschillende delen afzonderlijk kunnen worden behandeld. In de kast zijn twee eindversterkers aangebracht: één voor de lage tonen luidspreker en 6én voor de midden- en hoog luid-spreker. De versterker voor laag weergave is afgesloten met een impedantie van 4 Ω; het sinus vermogen bedraagt 40 W (400 Hz), In feite wordt voor de midden- en hoog weergave een zelfde versterker gebruikt. Door deze echter een belast S 2 te geven, is het sims vermogen beperkt tot 20 W (1 kHz). Achter lantstgenoemde versterker is een hoog- en langdoorlaat-filter aangebracht met een kantelpunt van ca. 3500 Hz. Alle frequenties boven de 3500 Hz worden aan de hogetonenluidspreker toegevoerd, terwijl de frequenties van 500 tot 3500 Hz aan de middentoonluidspreker worden toegevoerd. Om de fre-quenties beneden de 500 Hz af te kappen, is v66r deze versterker een hoogdoorlaatfilter met een kantelpunt van 500 Hz aa Het ingangssignaal van de box wordt aan dit hoogdoorlaatfilter toegevoerd, maar tevens wordt een laagdoorlaatfilter van dit ingangssignaal voorzien. Ook dit laatste filter heeft een kantelpunt van 500 Hz; hier echter worden alle frequenties boven de 500 Hz afgekapt. Omdat een weergeefsysteem dat beneden de ca. 35 Hz nog weergeeft problemen kan opleveren (rumbel van de platenspeler e.d.) is achter het laagdoorlaatfilter een hoogde orlaatfilter aangebracht, Deze kapt alle frequenties onder de ca. 35 Hz af. Vervolgens gaat het signaal via een optel-schakeling en de eindversterker naar de luidsoreker. Het doel van de optelschakeling komt nog ter sprake. De lage tonen luidspreker bestaat uit een sormale 8" woofer, waarin echter een versnellingsopnemer is ingebouwd. En juist deze "opnemer" vormt het belangrijkste facet van het gehele systeem, Omdat het niveau dat het oor waarneemt evenredig is met de versnelling van de conus, moet deze versnelling gemeten worden. Dit doet de "opnemer". Achter de versnellingsopnemer is een versterkertrapje aangebracht, waarmee nog enige frequentie-correcties worden gerealiseerd. Het signaal wordt daarna teruggevoerd naar de zoëven genoemde optelschakeling. V66r nu de schakelingen verder worden behandeld, is het nuttig te weten hoe de versnellingsopnemer functioneert (fig. 2). Direct boven de bevestiging van de spreekspoel, is een printplaatje (1) bevestigd. In deze print is een gat aangebracht. waarin m.b.v. twee rubber blokjes een keramisch elementje (2) is geklemd. Het element kan daardoor "zwiepen" en reageren op conusversnellingen, Bij elke versnelling zal het een spanning afgeven afhankelijk van deze versnelling. Op het keramisch element, is aan beide kanten een drupper soldeer aangebracht eterriem, is and orange kanten een dripper sonder angeoraem.
(3), waarmee de draden zijn bevestigd. Omdat het element een
nauwkeurig bepaalde massa moet hebben, is het gewicht van
de druppels soldeer precies afgepast! Zoals in de schakeling
(deel S403) is te zien, zijn op het printje nog een FET en twee weerstanden aangebracht. Met de 10 MD weerstand wordt het element dat een soort capacitieve generator is, hoogohmig afgesloten. Hierdoor zal de frequentiekarakteristiek vlak ver-

Door deze hoge afsluitimpedantie, neemt echter ook de kans op brom toe, zodat de FET hier als impedantie-omzetter wordt gebruikt. In tegenstelling met de normale methode, wordt het signaal hier van de drain afgenomen; hierdoor wordt een derde signam mer van de dram angenomen, meroops wordt een derde aanstuidtraad van het printje voorkomen. Om de gate-impedan-tie van een junction-FET hoog te houden, mag de drain-source spanning niet beven een bepaalde waarde uitkomen. Om dit te bewerken is de zeserdiode D488 in combinatie met T8433 (geaarde basisschakeling) aangebracht.

Nu de werking van de versnellingsopnemer met bijbehorende componenten bekend is, kunnen de overige schakelingen worden behandeld; e.e.a, in dezelfde volgorde als bij de eerste - globale

- uiteenzetting (fig. 3).

De LC-combinatie S482-C549 en de CL-combinatie C551-S483. vormen resp, een laag- en hoogdoorlaatfilter voor de midden tonenluidspreker en de hogetonen-luidspreker. De versterker tosemiansprecer en de nogeonen-musaprecer, De versierker sezelf is van het bekende ontwerp. Om de cross-over vervorming volledig te voorkomen, is deze z6 ingesteld, dat tot ca. 1 W klasse A is verkregen. Daarboven verloopt de instelling maar klasse AB, in de eindtrap zijn Darlington transistoren toege-past; e.e.a. volledig complementair. Om de thermische stabiliteit van de Darlingtons te waarborgen, is in de ruststroomkring een NTC-weerstand opgenomen, die op de koelplaat van deze transistoren is geplaatst. Toegevoegd is nog D460, Deze voor-komt een eventuele basis-collectorstroom van TS442, Deze stroom kan lopen omdat de basisspanning van TS442 door bootstrap elco C542 hoger kan worden dan de collectorspanning, Aan de ingang van de versterker is een actief hoogdoorlaatfilter aangebracht, Het filter is tussen basis en emitter van TS439 geschakeld; de helling bedraagt 18 dB/okt. Aan de ingang van het filter wordt het ingangssignaal van de box – al naar gelang de stand van SK-D rechtstreeks of via R582 – toegevoerd. Met stand van Sk-D reentstreeks of via R552 - toegevoerd, Met SK-D kan de gewenste ingangsgevoeligheid worden ingesteld. De twee ingangsbussen staan parallel; op deze wiize kunnen de linker en rechter box met elkaar (of meerdere luidsprekers) worden doorgelust,

Om de box zowel als linker- en rechter weergever te kunn gebruiken, is SK-B (links-rechts schakelaar) aangebracht. Aan de ingang van het laag-kanaal, is een laagdoorlaatfilter

men. Deze is geschakeld tussen basis en emitter van TS421, De schakeling is het spiegelbeeld van het 500 Hz hoog-doorlaatfilter met TS439, Het signaal wordt aan de emitter van - de als emittervolger geschakelde - TS421 afgenomen; de helling van de karakteristiek van dit filter bedraagt eveneens 18 dB/okt. Het signaal wordt toegevoerd aan een hoogdoorlaat-filter, bestaande uit C495, C496, R592, R595, R596 en TS422. Dit hoogdoorlaatfilter heeft de functie van rumbelfilter en kapt alle frequenties onder de ca. 35 Hz af met 12 dB/okt, Het frequentieverloop is hierdoor hetzelfde als dat van een luidspreker met een eigenresonantie van 35 Hz! Vervolgens wordt het signaal, dat nu een frequentiegebied heeft tussen ca, 35 Hz en 500 Hz, aan de optelschakeling toegevoerd, Tevens wordt aan deze schakeling het terugkoppelsignaal verkregen uit de versnellingsopnemer - toegevoerd. De versterking van deze opteltrap bedraagt ongeveer een factor 1. Het hier gecombineerde signaal wordt daarna toegevoerd aan de 40 W eindversterker. De schakeling hiervan is vrijwel identiek aan de 20 W versterker voor het hoog- en middensignaal. In tegenstelling tot de 20 W versterker is hier een verschilversterker aan de ingang opgenomen. Dit om problemen met de extra tegenkoppeling, die wordt afgenomen achter C519, te voorkomen. Het valt daarnaast op dat deze versterker is ingesteld in klasse B. Omdat echter alleen de lage tonen luidspreker wordt gestuurd, en het frequentiegebied niet boven de 500 Hz komt, komen in het signaal vrijwel geen hogere harmonischen voor. Voor cross-over vervorming beheeft dus niet te worden

De luidspreker met versnellingsopnemer is reeds behandeld. zodat achter de luidspreker alleen het frequentiecorrectietrapje

met TS434 en TS435 overblijft.

Het ingangssignnal voor deze schakeling wordt betrokken van de collector van TS433. In de collectorkring van deze transistor valt nog de zenerdiode D457 op; deze dient voor afvlakking van de voedingsspanning. Was hier een normale elko gebruikt, dan zou de schakeling bij lage frequenties gaan "motorboten" (oscilleren in het lage frequentiegebied). Tot ca, 75 Hz heeft het correctietrapie een vlakke frequentiekarakteristiek (fig. 4) het correctietrajte een vlakke Irequentiekarakteristiek (fig. 4) Daaronder krijt het signaal een helling van 6 dis/okt. De reden daarvoor is de eigen 18 de een dergelijke karakteristiek, kan de versterker instabiel worden, Bedraagt echter de helling van de karakteristiek van het rondgaande signaal binnen de lus 6 dB/okt., dan zijn de instabiliteitsproblemen verdwenen. Door nu de frequentiekar teristiek met 6 dB/okt, minder tegen te koppelen, wordt de "daling" van de luidsprekerkarakteristiek verminderd tot dallokt, Dit gebeurt met R652,651 en C523.

De versterking van de schakeling is laag; in het "rechte" deel van de karakteristiek wordt het signaal slechts enkele malen versterkt. Onder de 75 Hz neemt de versterking toe tot ca. 20maal. Een meetfout op punt 3 t.o.v. het acoustisch afgegeven vermogen van de luidspreker wordt gecompenseerd door C647, vermogen van de landspreter wordt geoembenstet wordt 650, C521 en C522. Via C526 wordt het signaal afgenomen aan de collector van T5435. Het signaal dat rechtstreeks naar C506 van de optelschakeling wordt gevoerd, kan worden ingesteld

met instelpotmeter R654. Tenslotte is er nog een bijzonderheid betreffende het aan-uit schakelen van de box, Hiertoe is de schakeling bestaande uit TS446 t/m TS450 aangebracht; deze regelt het aan- en uitschakelen in combinatie met de voeding. De voeding zelf kan worden in- en uitgeschakeld met de netschakelaar. Aan de basis van TS446 wordt rechtstreeks het ingangssignaal toegevoerd, Dit signaal wordt in de schakeling versterkt en gelijkgericht, Wanneer het ingangssignaal boven de 1 à 1,5 mV komt, wordt de Schmitt-trigger (TS449, TS450) gestuurd, die daardoor omklapt en een relais in werking stelt. Wordt er geen ingangssignaal toegevoerd, blijft het relais in ruststand. Het kan echter ook gebeuren, dat na enige tijd gebruik geen signaal meer wordt toegevoerd. Door een tijdsvertragingcircuit klapt de Schmitt-trigger dan na ca. 2 minuten terr waardoor het relais weer in ruststand komt, Het relais RE waardoor het relais weer in ruststand komt. Het relais RE bedient relaiscontact RE2-3, dat op zijn beurt voedingslijn +1;+5 spanningsloos maakt. Zolang de voeding is ingeschakeld, blijven de lijnen +6, -7 en +8 normaal onder spanning. Het komt et dus op neer, dat als de box wordt lingeschakeld, de voorver-sterkers spanning krijgen. Zodra de box een ingangssignaal krijgt toegevoerd, klapt RE om, waardoor ook de eindversterkers (direct) spanning krijgen. Deze houden hun voedings-spanning zolang de boxen worden gebruikt voor weergave en tot maximaal 2 minuten na beëindiging daarvan, In beide gevallen - met in- of uitgeschakelde eindversterker brandt een controlelampje in de box. Zwak bij uitgeschakelde eindversterker en normaal bij ingeschakelde eindversterker. De voeding tenslotte is normaal, Hierin wordt alleen de voeing voor de voorversterker (+7) elektronisch afgevlakt (TS451, TS452) en tevens wordt met deze schakeling bereikt dat deze spanning langzaam op het juiste niveau komt door C564. Dit laatste is noodzakelijk om ongewenste inschakelverschijnselen te voorkomen. Juist bij schakelingen met een zeer laag doorlopend frequentie-

gebied moet hiermee rekening worden gehouden

F Afin de clarifier le fonctionnement de ce nouveau système voici tout d'abord quelques éclaircissements d'ordre général (voir fig. 1) et ensuite les explications plus détaillées de

certaines parties

Le boîtier H.P. comprend deux amplificateurs de sortie; un pour le haut-parleur des basses, l'autre pour le haut-parleur des aiguës et des intermédiaires. L'amplificateur pour la re-production des basses est terminé par une impédance de 4 9; la puissance sinusoïde est de 40 W (400 Hz), En fait, le même amplificateur est utilisé pour la reproduction intermédiaire et aiguë. En lui imprimant cependant une charge de 8 Ω, la puissance sinusoïde est limitée à 20 W (1 kHz), Derrière cet amplificateur, il est monté un filtre passe-haut et passe-bas ayant un point de convergence d'env. 3500 Hz. Toutes les fré-quences supérieures à 3500 Hz sont appliquées au haut-parleur des aigués, alors que les fréquences de 500 à 3500 Hz sont appliquées au haut-parleur des intermédiaires. Afin d'écrèter les fréquences inférieures à 500 Hz, il a été monté pour cet amplificateur un filtre passe-haut ayant un point de convergence de 500 Hz

Le signal d'entrée de l'enceinte est appliqué à ce filtre passehaut mais également au filtre passe-bas. Ce dernier filtre possède également un point de convergence de 500 Hz; dans ce filtre, toutes les fréquences supérieures à 500 Hz sont

stème de reproduction qui reproduit à des fréquences encore inférieures à 35 kHz, il pourrait encore y avoir des problèmes de rumble, provenant du tourne-disque, par exemple Il a été monté un filtre passe-haut derrière le filtre passe-bas, Le filtre passe-haut supprime toutes les fréquences inférieures à 35 kHz. Par la suite, le signal passe par un circuit de comp-tage et un amplificateur de sortie vers le haut-parleur. Le but du circuit de comptage sera encore éclairci plus en avant, Le haut-parleur des basses se compose d'un haut-parleur normal de 8" contenant un dispositif d'enregistrement d'accélération, C'est précisément ce dispositif qui constitue l'aspect essentiel de ce système. Du fait que le niveau d'audibilité est proportionnel à l'accélération conique, cette accélération devra être mesurée. C'est la fonction du dispositif d'enregistrement, Derrière ce dispositif d'enregistrement, il a été monté un étage amplificateur permettant de réaliser encore certaines corrections de fréquences. Cet amplificateur renvoit le signal au circuit de comptage,

Pour ce qui est de l'analyse ultérieure des circuits, il est im-portant de connaître le fonctionnement de l'enregistreur d'accélération (fig. 2). Directement au-dessus de la fixation de la bobine mobile il a été fixé une platine imprimée (1). Cette platine comporte un trou où entre deux blocs de caoutchouc il a été coîncé un élément céramique (2). De par cette position, l'élément peut basculer et réagit de ce fait aux accélérations coniques. A chaque accélération, une tension dépendant de cette accélération sera fournie. Sur l'élément céramique, des deux accète, il a éta appliqu'une, sur tenneme ceramique, una ucus accète, il a éta appliqu'une, sur tenneme ceramique, dus accète, il a éta appliqu'une sour certaine masse précise, Pare oide de ces goutes de soudure doit sussi être absolument précise. Comme on peut le voir dans le circuit (partie \$403), il a encore été mosté ou transistor à éffet de champ et deux résistances sur la platine, Grâce à la résistance de 10 MO. l'élément qui est une sorte de générateur capacitif, est terminé

par une puissance ohmique élevée. La courbe de fréquence sera de ce fait plate. Par cette impé-dance de terminaison élévée, le risque de ronflement augmente, Le TEC sert alors de convertisseur d'impédance, A l'inverse de la méthode normale, le signal est prélevé du drain, de ce fait on aura un troisième fil de connexion sur la platine, Afin que l'impédance de porte de la jonction TEC soit mainte-nue à un niveau élevé, la tension drain-source ne peut s'élever au dessus d'un certain niveau. Ceci est réalisable du fait que la diode Zener D458 est reliée à TS433 (circuit de base mis à

Etant donné que le fonctionnement de l'enregistreur d'accélération avec ses accessoires annexes est connu, nous examin rons les autres circuits dans le même ordre de succession que

l'analyse du premier circuit (fig. 3). La combinaison LC S482-C549 et la combinaison CL C551-S483

forment un filtre passe-bas et un filtre passe-haut pour le haut-parleur des intermédiaires et celui des aiguës. Le modèle

de l'amplificateur est connu: afin d'éviter complètement la distorsion de transition il est réglé pour l'obtention d'env. 1 W en classe A.

Au delà, s'effectue le réglage en classe AB, A l'étage de sortie on a monté des transistors Darlington, ceux-ci étant complé-mentaires. Afin de garantir la stabilité thermique des transis tors Darlington, une résistance CTN est reprise dans le circuit du courant de repos. Celle-ci est placée sur la plaque de refroidissement des transistors, il a encore été ajouté une diode D460, qui évite un courant base-collecteur de TS442. Ce courant peut passer parce que la tension de base de TS442 par l'étage de récupération du condensateur électrolytique C542

peut s'élever au-deià de la tension de collecteur. À l'entrée de l'amplificateur, il a été monté un filtre passe-haut actif, celui-ci est branché entre la base et l'émetteur de TS439, La pente est de 18 dB/oct. Le signal d'entrée de l'en-ceinte, selon la position de SK-D, est appliqué directement ou ceinte, seton la position de Grap, en apparent le réglage de à travers R582 à l'entrée du filtre. SK-D permet le réglage de la sensibilité d'entrée. Les deux douilles d'entrée sont branchées en parallèle. De cette manière, l'enceinte de gauche et celle de droite (ou plusieurs haut-parleurs) pourront être inter-

connectés

Afin de pouvoir utiliser l'enceinte comme émetteur de gauche comme de droite, SK-B a été monté (commutateur gauche droite). A l'entrée du canal des basses, il a été monté un filtre pass bas. Il est branché entre la base et l'émetteur de TS421, Le circuit est le reflet du filtre passe haut de 500 Hz avec TS439. Le signal est prélevé de l'émetteur, émetteur branché en tran-sistor à collecteur commun, TS421. La pente de ce filtre est aussi de 18 dB/oet. Le signal est appliqué au filtre passe-haut se composant de C495, C496, R592, R596 et TS422. Ce filtre fonctionne en tant que filtre anti-ronflement et filtre toutes les fréquences inférieures à 35 Hz à 12 dB/oct. La courbe de fréquence est de ce fait la même que celle d'un haut-parleur ayant une propre résonance de 35 Hz. Ensuite, le signal qui se situe à présent dans une gamme de fréquence entre env. 35 Hz et 500 Hz, est appliqué au circuit de comptage. A ce circuit est aussi appliqué le signal de contre-réaction provenant de l'enregistreur d'accélération,

'amplification de cet étage de comptage est d'env. facteur 1. L'ampilication de cet étage de comptage est d'env. facteur 1, Le signal ainsi combiné est ensuite appliqué à l'amplificateur de sortie 40 W. Le circuit de cet amplificateur est presque identique à celui d'un amplificateur 20 W pour le signal des basses et intermédiaires, A l'inverse de l'amplificateur de 20 W, un amplificateur différentiel est monté à l'entrée. Ceci afin d'éviter des problèmes provenant d'une contre-réaction supplémentaire prélevée derrière C519, On constatera en outre

cet amplificateur est en classe B. Du fait que uniquement le haut-parleur des basses est commandé et que la gamme de fréquence n'est pas supérieure à 500 Hz, on ne constate pratiquement pas d'harmoniques supérieures dans le signal. Il ne faut donc pas craindre de distorsion de

Le haut-parleur avec enregistreur d'accélération a déjà été examiné, il ne nous reste plus qu'à analyser l'étage de correc tion de fréquence de TS434 et TS435. Le signal d'entrée pour ce circuit est prélevé par le collecteur de TS433. On constatera aussi la présence de la diode Zener D457 dans le circuit de collecteur de ce transistor.

Cette diode sert à filtrer la tension d'alimentation. Si l'on avait

utilisé dans ce cas un condensateur électrolytique normal, on aurait pu constater une oscillation dans la gamme des basses auran pu considure une oscillation dans la gamme des basses fréquences. Jusqu'à env. 75 Hz, l'étage de correction présente une caractéristique de fréquence platte (fig. 4). Sous cette courbe, le signal présente une pente de 6 dB/oct. Cela provient de la propre résonance du haut-parleur qui se situe aussi dans les env. de 75 Hz. Sous la limite de résonance du haut-parleur. la gamme de fréquence diminue de 12 dB/oct,

Si dans ce cas, on provoque une contre réaction sur cette caractéristique, l'amplificateur peur s'avérer instable. Si la pente est de 6 dB/oct, à l'intérieur de la bouele, les problèmes d'in stabilité ne se posent plus. En élevant la caractéristique de fréquence de 6 dB/oct., la "perte" de la courbe du haut-parleur est diminuée de 6 dB/oct. C'est ce qui se passe avec R652,651

et C523

L'amplification du circuit est basse; dans la partie de droite de la caractéristique, le signal n'est amplifié que quelques fois. Sous les 75 Hz, l'amplification augmente jusqu'à env, 20 fois. Une erreur de mesure sur le point 3 par rapport à la puissance acoustique fournie du haut-parleur, est con

par R647,650, C521 et C522.

A travers C526, le signal est prélevé du collecteur de TS435, a travers C226, le signal est prélevé du collecteur de T8435. Le signal qui est appliqué directement à C366 du circuit de comptage, peut être réglé grâce au potentiomètre de réglage R654. Enfin, il faut encore noter une particularité aur la mise en et hors service de l'enceinte. A cet effet a été monté le circuit TS466 à TS450. Celui-ci règle la mise en et hors service par rapport à l'alimentation. L'alimentation même, est mise en marche ou coupée par le commutateur secteur. Le signal est appliqué directement sur la base de TS466. Ce signal est amplifié dans le circuit et redressé. Lorsque le signal d'entrée est supérieur à 1 - 1,5 mV, la bascule de Schmitt (TS449, TS450) est commandée celle-ci culbute et met en fonctionne-

ment un relais. Si l'on applique pas de signal d'entrée, le relais se maintient sa ron applique pas de signal d'entree, le réalis se maintient en position de repos. Il peut aussi arriver qu'après une cer-taine période d'utilisation, il n'y ait plus de signal appliqué. Le déclencheur de Schmitt bascule après env. 2 min. à cause d'un circuit retardateur, le relais revenant alors à sa position des la companyation de la companyation d de repos. Le relais RE commande le contact de relais RE2-3, qui, à son four, supprime la tension sur la ligne d'alimentation +1++5. Tant que l'alimentation est enclenchée, les lignes +6, +7 et +8 sont normalement sous tension. Cela revient à dire que lorsque l'enceinte est mise en service, les pré-amplificateurs sont mis sous tension. Dès que l'enceinte reçoit un signal d'entrée, RE bascule, les amplificateurs de sortie recevant immédiatement de la tension. Ceux-ci conservent leur tension insidealsement of a cussion. Jean-vil conserved uniterfees pour d'allimentation jusqu'à e que les enceintes sont utilisées pour la transmission et jusqu'à env. 2 min, après arrêt. Dans les deux cas, l'ampilicateur de sortie et êtât en ou hors service, in lampe-témoin est allunée dans l'enceinte (faible-ment lorsque l'ampilicateur de sortie est bors service, norment lorsque l'ampilicateur de sortie est bors service. malement lorsqu'il est en service). Enfin, l'alimentation est normale. Seule la tension d'alimen-

tation pour le préamplificateur (+7) est filtrée électroniquement par TS451, TS452 et l'on obtient aussi par ce circuit que la ension atteigne lentement le niveau exact par C564. Ce dernier point est nécessaire afin d'éviter des phénomènes inhérents à l'enclenchement. C'est précisément dans le cas de circuits à gamme de fréquence très basse, qu'il faut en tenir

D

Bevor wir die Wirkungsweise des neuen Systems erläutern, wollen wir eine allgemeine Übersicht hiertiber geben (Abb. 1). Danach folgt eine ausführliche Beschreibung der verschied

Im Gehäuse befinden sich zwei Endverstärker, und zwar dient der eine für den Tieftonlautsprecher und der andere für den Zwischen- und Hochtonlautsprecher, Der Verstärker für Tieftonwiedergabe ist mit einer Impedanz von 4 Ω abgeschlosse die Sinusleistung beträgt 40 Watt (400 Hz). Faktisch wird für die Zwischen- und Hochtonwiedergabe ein gleicher Verstärker benutzt. Da man diesen jedoch mit 8 2 belastet, beschrünkt sich die Sinusleistung auf 20 Watt (1 kHz), Hinter letztgenanntem Verstärker befindet sich ein Hoch- und Tiefpassfilter mit einem Übersprechpunkt von ungefähr 3500 Hz. Alle Frequenzen über 3500 Hz werden dem Hochtonlautsprecher zugeführt, während die Frequenzen von 500 bis 3500 Hz an den Zwischen abzuschneiden, wurde ein Hochpassfilter mit einem Kreuzungs-punkt von 500 Hz vor diesem Verstärker angebracht. Das Eingangssignal dieser Box wird diesem Hochpassfilter zugeführt; es gelangt jedoch auch an das Tiefpassfilter, Dieses letzte Filter hat ebenfalls einen Kreuzungspunkt von 500 Hz: hier werden jedoch alle Frequenzen über 500 Hz abgeschnitten Da ein Wiedergabesystem,das unter ca. 35 Hz noch strahlt, Probleme auslösen kann (Rumbel des Plattenspielers, u.ä.), wurde hinter dem Tiefpassfilter ein Hochpassfilter angebracht. Dieses unterdrückt alle Frequenzen unter ca. 35 Hz. Hiernach gelangt das Signal über eine Addierschaltung und den Endver-stürker an den Lautsprecher, Der Zweck der Addierschaltung wird später noch beschrieben,

Der Tieftöner besteht aus einem normalen 8"-Woofer mit einem eingebauten Beschleunigungsmesser. Und gerade dieser "Recorder" ist das meist Charakteristische dieses Systems Da der Pegel den das Ohr wahrnimmt mit der Beschleunigung des Konus proportional ist, muss diese Beschleunigung gemes-sen werden was mit dem "Recorder" geschicht.

Hinter dem Beschleunigungsmesser befindet sich eine Verstürkerstufe, mit der noch einige Frequenzkorrekturen reali-siert werden. Das Signal wird danach zu der soeben genannten

Addierschaltung zurückgeführt

Für eine weitere Beschreibung der Schaltungen ist es zweck-Bei jeder Schwingung wird eine Spannung abhängig dieser Bet jeder Schwingung wird eine opaning andagg, westellenstellungung erzeugt. Am keramischen Element sind die Drihte an beiden Seiten mit einem Tropfen Lötzinn befestigt (3). Da das Element ein genaues Gewicht haben muss, ist die Menge Lötzinn genau abgemessen. Wie in der Schaltung zu sehen ist, befinden sich auf der Printplatte noch ein FET und zwei Widerstände, Mit dem 10-MS-Widerstand wird das Ele-ment, das eine Art kapazitiver Widerstand ist, hochohmig abgeschlossen, Hierdurch verläuft die Frequenzcharakteristik flach. Infolge dieser hohen Abschlussimpedanz nimmt die Möglichkeit von Brumm zu, so dass der FET hier als Impedanzwandler dient. Im Gegensatz zu der normalen Methode, wird das Signal hier der Drainschaltung entnommen; ein dritter Anschlussdraht an der Printplatte wird hierdurch überflüssig. Um die Gate Impedanz eines Junction-FET hoch zu halten, darf die Drain-Source-Spannung einen bestimmten Wert nicht übersteigen. Um dies zu erreichen, wurde Zenerdiode D458 zusammen mit dies zu erreichen, wurde Zeherdiode Dies zusammen mit T\$433 angebracht (geerdete Basisschaftung), Nan wir die Wir-kungsweise des Beschleunigungsmessers mit den zugehörigen Komponenten kennen, können die übrigen Schaltungen behandelt werden, und zwar in derselben Reihenfolge als bei der ersten allgemeinen Beschreibung (Abb. 3).

Die LC-Kombination S482-C549 und die CL-Kombination C551-S483 bilden ein Tief- bzw. Hochpassfilter für den Mittelton- und den Hochtonlautsprecher, Der Verstärker selbst ist von bekannten

Um die Übersprechverzerrung vollständig zu vermeiden, ist diese so eingestellt, dass man bis ca. 1 W Klasse A erhält. Darüber verläuft die Einstellung nach Klasse AB. In der Endstufe sind vollständig komplementäre Darlington-Transistoren

Um die thermische Stabilität der Darlington-Transistoren zu sichern, wurde ein NTC-Widerstand in den Rubestromkreis aufgenommen, Er befindet sich auf der Kühlplatte dieser Transistoren. Auch wurde Diode D460 noch hinzugefügt, Dieser verhindert gegebenenfalls einen Basis-Kollektorstrom von TS442. Dieser Strom kann fliessen, weil die Basisspannung von TS442 durch Bootstrap-Elko C542 die Kollektorspannung über-steigen kann, Am Eingang des Verstärkers befindet sich ein aktives Hochpassfilter, Das Filter ist zwischen Basis ur actives monapassitier, last ruter fait zwiscinen masist uniter Emitter von Tsäv3 geschaltet (die Schräge beträgt 15 db/Okt, Am Eingang von SK-D - direkt oder über 1852 zugelthat. Am Eingang von SK-D - direkt oder über 1852 zugelthat. Mit SK-D kann die gewünselbe Eingangempfindlichkeit einge-stellt werden. Die beiden Eingangempfindlichkeit einge-stellt werden. Die beiden Eingangempfindlichkeit einge-stellt werden. Die beiden Eingangebochene sind parallel ange-ordner; auf diese Weise können die linke und die rechte Bo-joder mehrere Lautsprecker) zu einem gescholsensenn Stromkreis zusammengeschaltet werden,

Um die Boy sought rechts als links wiedergeben zu lassen. wurde SK-B (Links/Rechts-Schalter) angeordnet. Am Eingang des Tiefkanals befindet sich ein Tiefpe Dieses ist zwischen Basis und Emitter von TS421 geschaltet. Die Schaltung ist das Spiegelbild des 500-Hz-Hochpassfilters mit TS439, Das Signal wird dem Emitter von dem als Emitter mit T\$439. Das Signal wird dem Emitter von dem als Emitter geschalteten T\$421 entnommer; die Schräge der Filtercharzk-teristik beträgt ebenfalls 18 dB/Okt. Das Signal gelangt an ein Hochpassfilter, bestehend aus C495, C496, R592, R595, R596 und T\$422. Dieses Hochpassfilter dient als Rumbel-Filter und flächt alle Frequenzen unter ca. 35 Hz mit 12 dB/Okt, ab. Der Frequenzverlauf ist hierdurch derselbe wie der eines Lautsprechers mit einer Eigenresonanz von 35 Hz! Danach wird das Signal, das jetzt einen Frequenzbereich von 35...500 Hz hat, der Addierschaltung zugeführt. Auch erreicht


das Gegenkopplungssignal aus dem Beschleunigungsmesser diese Schaltung.


Die Verstärkung der Addierstufe beträgt ungefähr einen Faktor 1. Das hier kombinierte Signal gelangt alsdann an den 40-W-Endverstärker. Die Schaltung hiervon ist fast der des 20-W-Verstärkers für das Hoch- und Mittelsignal identisch, Im Gegensatz zu dem 20-W-Verstärker ist hier ein Differenzverstärker am Eingang angeordnet, Hierdurch werden Schwierigkeiten mit der Engang angeordner, Hierduren werden Schwierigkeiten int der zustätzlichen Gegenkopplung die hinter (519 abgenommen wird vermieden, Ausserdem fällt es auf, dass dieser Verstärker in Klasse B eingestellt ist. Da jedoch nur der Tieftbaer gesteuert wird und der Frequenzbereich 500 Hz nicht übersteigt, kommen im Signal fast keine höheren Harmonischen vor, Ubersprechverzerrung ist darum nicht zu fürchten!


Der Lautsprecher mit Beschleunigungsmesser wurde bereits behandelt, so dass nach dem Lautsprecher nur noch die Frequenzkorrekturstufe mit TS434 und TS435 restiert.

Das Eingangssignal für diese Schaltung erhält man vom Kollektor von TS433, Im Kollektorkreis dieses Transistors fällt noch die Zenerdiode D457 auf; diese dient für Glättung der Speisespannung, Hätte man einen normalen Elko benutzt, dann würde die nung, mate man cinen normane Luco beautz, dama wure die Schaltung bei niedrigen Frequenzen im niedrigen Frequenzbereich oszillieren (motorboot). Bis en, 75 Hz hat die Korrekturstufe eine flache Frequenzcharakteristik (Abb. 4), Unterhalb hiervon erhält das Signal eine Schräge von 6 dB/Okt, Grund dafür ist die Eigenresonanz des Lautsprechers, die hier ebenfalls bei ca, 75 Hz liegt, Unterhalb des Resonanzpunktes eines Lautca, 75 Hz Hogt, Unierhalb des Resonanganukies eines Laut-sprechera nimmt der Frequenabereich mit 12 dB/Ckt, ab, sprechera nimmt der Frequenabereich mit 12 dB/Ckt, ab, Eristlik gepongesopell wird, kann der Verstlikker instabil werden. Beträgt jedoch die Schräge innerhalb der rundalaufenden Schleife 6 dB/Ckt, dann sieh die instabilifäksprobleme versechwurden, Wird jetzt die Frequenzeharnskerjstlik mit 6 dB/Ckt, erböhl, wird der "Abfall" der Lautsprechercharakteristik auf 6 dB/Okt, reduziert, Dies geschieht mit R652,651 und C523, Die Verstär kung der Schaltung ist niedrig; im geraden Teil der Charakteris-tik wird das Signal aur einige Male verstärkt. Unter 75 Hz nimmt die Verstärkung bis ungefähr 20mal zu. Ein Messfehler an Punkt 3 hinsichtlich der akustisch abgegebenen Leistung des Lautsprechers wird durch R647,650, C521 und C522 kompensiert. Über C526 wird das Signal dem Kollektor von T5435 entnommen. Das Signal, das direkt nach C506 der Addierschaltung geführt vird, kann mit Einstellpotentiometer R654 eingestellt werden. wird, kann mit kinstelipotemoineter Köss eingestellt werder Schllesslich gibt es noch eine Besonderheit hinsichtlich des Ein- und Ausschaltens der Box, Hierzu wurde die Schaltung-bestehend aus TS446...78450 - angeordnet, Diese regelt das Ein- und Ausschalten in Kombination mit der Speisung. Die Speisung selbst wird mit dem Netzschalter ein- und ausgeschaltet. Das Eingangssignal gelangt direkt an die Basis von TS446. Das Eingangssign ag erlangt inreck an die hasis von 15446.

Das Signal stign in gerschaltung verstärkt und gleichgerichtet,
Wenn das Bingangssignal 1...1,5 mV übersteigt, wird der
Schmitt-Trigger (TS44), TS450) gesteuert, Dieser kippt hierdurch um und ein Relais gerät in die Sättigung.
Wird kein-Eilsgangssignal zugeführt, bleibt das Relais in Ruhestellung. Es kann jedoch auch vorkommen, dass im Laufe einiger Zeit kein Signal mehr zugeführt wird. Durch einen Zeitverzögerungskreis kippt der Schmitt-Trigger dann nach ca. 2 Minuten zurück, wodurch das Relais wieder in Ruhestel-lung gerät, Das Relais RE bedient Relaiskontakt RE2-3, das unig gerra. Das Neisis Re beurier rovinscoitato. Re.2–5, uns wiederum die Speiseleitung +13–6 spannangslos macht. Solange die Speisung eingeschaltet ist, bleiben die Leitungen +6, -7 und +8 sormal unter Spannung. Wir sehen also, der Vorver-stärker beim Elinschaltes der Box Spannang erhalten, Sobald ein Elingangsangon al mei Box gelangt, kipp RE um, wedurch auch die Endverstärker (direkt) Spannung erhalten, Diese behalten die Speisespannung solange die Boxen für Wiedergabe benutzt werden und bis höchstens 2 Minuten nach Beendigung hiervon, in beiden Fällen - mit ein- oder ausgeschaltetem Endverstärker - brennt in der Box eine Anzeigelampe, Bei ausgeschaltetem Endverstärker brennt diese Lampe schwach und bei eingeschaltetem Endverstärker normal. Die Speisung ist normal. Nur die Speisespannung für de Vorverstärker (+7) wird elektronisch geglüttet (TS451,TS452). Mit dieser Schaltung erreicht man ausserdem, dass diese Spannung durch C564 langsam das richtige Niveau erreicht Dies ist erforderlich, um ungewünschte Einschalterscheinungen Gerade bei Schaltungen mit einem sehr niedrig durchlaufenden Frequenzbereich muss dies beachtet werden,

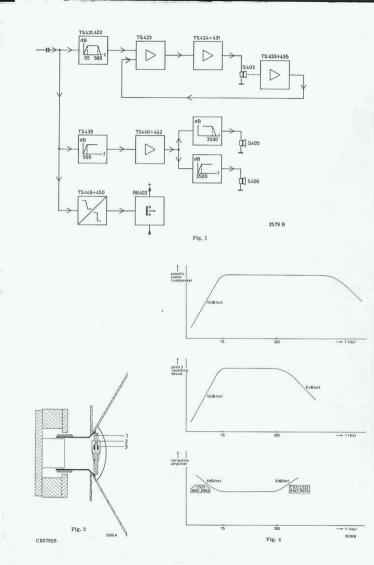

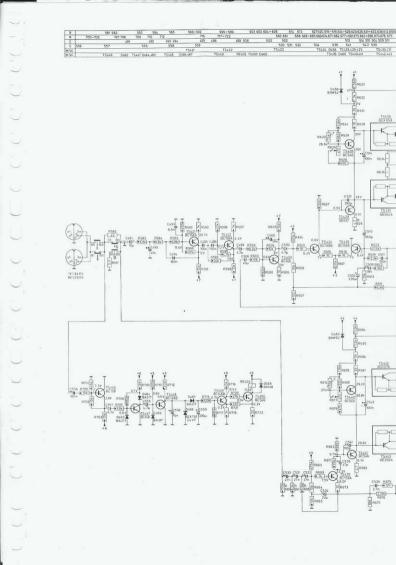

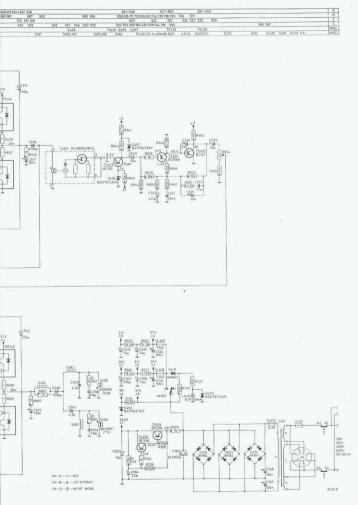

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN TECHNISCHE SERVICE

R 267


lym 22 RH 532


juni 1974

Onderstaande wijzigingen zijn met stempeling PL 01 ingevoerd. U gelieve de documentatie dienovereenkomstig te wijzigen.

- Het bestelnummer van R616, 618 (10 ohm safety) moet 4822 111 30405 zijn.
- Het bestelnummer van BC548 (TS440) moet 4822 130 40938 zijn.
- Het principeschema is aangepast zoals in fig.1 is aangegeven.
- Voor TS430 wordt MJ3001 (4822 130 41036) gebruikt. Voor TS431 wordt MJ2501 (5322 130 44164) gebruikt.
- BD266A (TS443) en BD267 (TS442) worden als paar geleverd (4822 130 41037)
- D547 wordt BZY88/C18V (5322 130 30304).
- D463, 464, 465, 467 worden BAW62 (5322 130 30613) i.p.v. BA217. R583 wordt 6,8 kohme
- R628 wordt 4,7 ohm veiligheidsweerstand (4822 111 30262) - R638 wordt 18 ohm veiligheidsweerstand (4822 111 30317)
- R642 wordt 6,8 kohm metaalfilmweerstand (4822 116 51138) R644 wordt 100 kohm metaalfilmweerstand (4822 116 51123)
- R645 wordt 18 kohm meta@lfilmweerstand (4822 116 51124)
- R665 wordt 120 ohm.
- R681 wordt 39 ohm veiligheidsweerstand (4822 111 30005) - R693 is afgevoerd.
- R695 1,5 ohm draadgewonden (5322 113 60092) is toegevoegd.
- R696 33 ohm draadgewonden (4822 112 21067) is toegevoegd.
- R718 wordt 1 kohm veiligheidsweerstand (4822 111 30108). - R725 wordt 1 kohm veiligheidsweerstand (4822 111 30108).
- C502 wordt 47 uF 10 V.o
- C504 wordt 33 uF 10 V.o - C530, 531, 532 worden 27 nF.
- C550 is afgevoerd.
- 0551 wordt 2,7 uF (5322 121 40122).
- De aansluitingen van de hogetonenluidspreker zijn verwisseld zodat het rode merkteken nu aan massa ligt.
- De ingangsschakeling wordt gewijzigd volgens fig. 2.
- R580 12 ohm toevoegen
- De toegevoegde driestandenschakelaar heeft het bestelnummer 4822 277 20137.



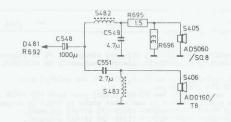

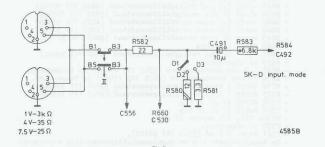

PHILIPS NEDERLAND BX. - EINDHOVEN TECHNISCHE SERVICE

R 276/1

1pm 22 RH 532

februari 1975

ALGEMEEN

 In de gepubliceerde documentatie van de 22 RH 532, komen de -/44 en -/66 uitvoeringen te vervallen.

De 22 RH 532/65 bestaat uit één verpakking met 2x 22 RH 532/15.
 Voor de -/15/25/65 uitvoeringen is de netspannings-uitgangsaan-sluiting vervallen (zie pos. 28 van voorblad en pos. 11 en 12 van stuklijst)

PL02

Met ingang van wijzigingsnr. PLO2 is de achterwand vlak en is de ingangsgevoeligheidsschakeling gewijzigd.

In fig. 1 is de exploded vieuw van de nieuwe achterwand getekend.
Toegevoegd: pos. 20 4822 525 60197
pos. 21 4822 277 20137

PL03

Met ingang van wijzigingsnr. PLO3 is een ander relais gebruikt. Dit is van tijdelijke aard. Omdat het andere relais geen wissel-contact heeft, is de schakeling aangepast volgens fig. 2 en fig. 3. Het tijdelijk toegepaste relais heeft andere afmetingen dan het voorheen gebruikte. De print is echter universeel gemaakt, zodat beide relais mechanisch passen.

Alleen het relais met een wisselcontact, wordt geleverd in twee afmetingen.

Indien het geleverde relais met wisselcontact in een PLO3 apparaat ingebouwd wordt, zal omdat hierbij de schakeling gewijzigd is, het relais niet schakelen. Men moet in dit geval verbinding A maken en het spoor bij B onderbreken (zie fig.4).


PL04

Onder PLO4 zijn de volgende wijzigingen ingevoerd.

- Ter verbetering van de automatische aan/uitschakeling is de schakeling aangepast volgens fig. 5.

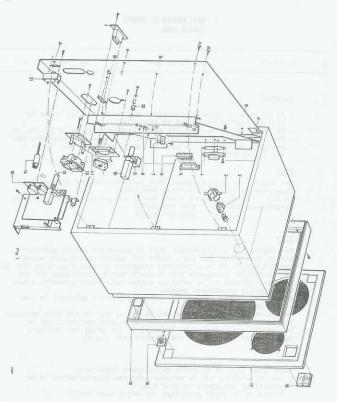Bovendien is TS453 gewijzigd van EC539 naar EC639.





351694

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN TECHNISCHE SERVICE

R 276/2

22 RH 532

Butum februari 1975

Nieuwe bestelnummers t.g.v. deze wijziging:

TS 447 wordt BC 548 C 5322 130 44196
TS 453 wordt BC 639 4822 130 41053
C 554 toegevoegd 2,2 nF -20 + 100% 4822 122 30114

R 709 wordt 6,8 kohme R 710 wordt 22 kohme R 712 wordt 12 kohme

- Ter verbetering van het veilige werkgebied (Safe operating area) van de lagetonen versterker is C 503 gewijzigd van 470 uF naar 47 uF 40 V.
- Ter verbetering van het veilige werkgebied (safe operating area) van de midden/hogetonen versterker zijn de volgende wijzigingen ingevoerd.

C 534 wordt 4,7 uF .63 V o C 538 wordt 10 nF 10% 5322 122 34041 C 542 wordt 470 uF 25 V o C 548 wordt 680 uF 63 V 5322 124 74017 R 664 wordt 33,2 kohm metal-film resistor 5322 116 54915 R 670 wordt 3,32 kohm metal-film resistor 5322 116 50538 R 671 wordt 220 ohm . R 684 wordt 2,7 kohm// R 685 wordt 1 kohm e


PL06

Onder PLO6 wijziging is de instelling van de akoustische terugkoppeling gebracht van 125 mV naar 140 mV. Reden: Correctie frequentiekarakteristiek.

PLO7

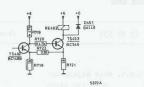Onder PLO7 zijn twee wijzigingen ingevoerd.
a. C539 gewijzigd van 2,7 nF naar 5,6 nF (4822 121 40402).







If the fill them I

g. 3



Fig. 4

Fig. 5255

Fig. 4

Fig. 5265

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 7

PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN Technische Service

R 276/3

22 RH 532

februari 1975

Tevens wordt deze condensator niet meer parallel over R671 aangesloten, maar tussen collector TS459 en massa. Reden: Correctie hogetonen gebied.

b. De wijziging, welke onder PLO3 is ingevoerd, is naar de oude toestand (PLO0 - 01 -02) teruggebracht.

Onderstaande transistoren zijn vervangen:
TS421,422,439 worden BC558a 4822 130 40968
TS423,447,450 worden BC548 4822 130 40938
TS424,425 worden BC558b 5322 130 44197
TS433 wordt BC559a 4822 130 40964
TS434 wordt BC559a 4822 130 40965

TS446 wordt BC558 4822 130 40951 TS448,449 worden BC548b 4822 130 40937

Om de ingangsgevoeligheden universeel te maken zijn de volgende waarden gewijzigd. R580 wordt 15 ohm e R581 wordt 5,6 ohm 4822 110 53047

R582 wordt 100 ohm draadgewonden 4822 110 53047 4822 112 21081

De ingangsgevoeligheden worden nu:

1 V - 3 kohm 7,5 V - 100 ohm 19 V - 100 ohm



PHILIPS NEDERLAND B.V. - EINDHOVEN TECHNISCHE SERVICE

nt R 327

im 22 RH 532

bum januari 1976

M.F.B. BOX

Onder stempeling PL8 zijn de volgende wijzigingen aangebracht.

R709 van 12 kohm naar 6,8 kohm R710 van 220 kohm naar 22 kohm R712 van 3,3 kohm naar 12 kohm TS447 van B0548 naar B05480 (5322 130 44196)

PL9

D457 was BZX79/C18V, wordt BZY88/C18V. Woofer S403 was AD8065/MF4, wordt AD8067/MFB (4822 240 60067). Ter voorkoming van ruis is de acoustische terugkoppeling verhoogd van 140 mV naar 155 mV.

PL10

R580 is gewijzigd van 3,3 ohm in 15 ohm, R581 van 1,2 ohm in 5,6 ohm en R582 van 22 ohm in 100 ohm.

PL11

C503 is gewijzigd van 470 uF in 47 uF en C548 van 1000 uF in 680 uF.

PL12 (fig.1)

Om MG laagfrequentdetectie te voorkomen, is C538 afgevoerd. Ra 22 ohn en Cb 15 nF zijn toegevoegd en achter op de print direkt op het spoor gesoldeerd.


PL13

R641 is gewijzigd van 4,7 kohm in 2,7 kohm.

PL14 (fig.2)

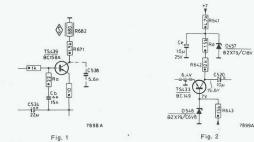Weerstand Rd 1K5 en elco Ce 10 uF - 25V zijn toegevoegd





Service Information

1974-04-05

22RH532

R74-13

PHILIPS

Rectifications to Service Manuals and modifications introduced in accordance with PL01 during production.

- The code number of R616, 618 (10 2 safety) should be 4822 111 30405
- The code number of BC548 (TS440) should be 4822 130 40938. - The circuit diagram has been adapted (see Fig. 1).
- For TS430, MJ3001 (4822 130 41036) is used For TS431, MJ2501 (5322 130 44164) is used
- BD266A (TS443) and BD267 (TS442) are supplied as a pair (4822 130 41037)
- D457 becomes BZY88/C18V (5322 130 30304)
- D463, 464, 465, 467 become BAW62 (5322 130 30613) instead of BA217
- R583 becomes 6.8 kΩ.e

- R553 becomes 6.7 kH. 6 R628 becomes 4.7 B safety resistor (4822 111 30262) R638 becomes 18 B safety resistor (4822 111 30317) R642 becomes 6.8 kM metal-film resistor (4822 116 51138) R644 becomes 100 kΩ metal-film resistor (4822 116 51123)
- R645 becomes 18 kΩ metal-film resistor (4822 116 51124) R665 becomes 120 Ω.
- R681 becomes 39 Ω safety resistor (4822 111 30005) R693 is no longer used.
- R695 1.5 Ω, wire-wound (5322 113 60092) has been added.
- Resp. 1.5 U. wire-wound (5322 113 60092) has been added.
 R969 33 Q. wire-wound (4822 112 21067) has been added.
 R718 becomes 1 kU, safety resistor (4822 111 30108)
 R725 becomes 1 kU, safety resistor (4822 111 30108)
 C502 becomes 1 kU, safety resistor (4822 111 30108)
 C502 becomes 47 µF 10V o
 C504 becomes 33 µF 10V o
 C504 becomes 33 µF 10V o

- C530, 531, 532 become 27 nFee
- C550 is no longer used.
- C551 becomes 2.7 µF (5322 121 40122).
- The connections of the treble loudspeaker have been interchanged so that the red indication sign is now connected to
- The input circuit is changed in accordance with Fig. 2.
- R580 (12 □ \) is to be added.
- The added three-position switch has code number 4822 277 20137

Correcties dokumentatie en wijzigingen welke in de produktie onder PL01 zijn ingevoerd.

- Het codenummer van R616, 618 (10 Ω safety) moet 4822 111 30405 zijn.
- Het codenummer van BC548 (TS440) moet 4822 130 40938 zijn. Het principeschema is aangepast zoals in Fig. 1 is aangegeven.
- Voor TS430 wordt MJ3001 (4822 130 41036) gebruikt. Voor TS431 wordt MJ2501 (5322 130 44164) gebruikt.
- BD266A (TS443) en BD267 (TS442) worden als paar geleverd (4822 130 41037)
- D\$47 wordt BZY88/C18V (5322 130 30304).
- D463, 464, 465, 467 worden BAW62 (5322 130 30613) i.p.v. BA217
- R583 wordt 6,8 kΩ. R628 wordt 4,7 \Omega veiligheidsweerstand (4822 111 30262)
- R638 wordt 18 2 veiligheidsweerstand (4822 111 30317)
- R642 wordt 6,8 kΩ metaalfilmweerstand (4822 116 51138) R644 wordt 100 kΩ metaalfilmweerstand (4822 116 51123)
- R645 wordt 18 kg metaalfilmweerstand (4822 116 51124) R665 wordt 120 Ω.
- R681 wordt 39 Ω veiligheidsweerstand (4822 111 30005) R693 is afgevoerd.
- R695 1,5 Ω wire wound (5322 113 60092) is toegevoegd.
- R696 33 Ω wire wound (4822 112 21067) is toegevoegd. R718 wordt 1 kΩ veiligheidsweerstand (4822 111 30108).
- R725 wordt 1 kΩ veiligheidsweerstand (4822 111 30108).
 - C502 wordt 47 µF 10 V o C504 wordt 33 µF 10 V o
 - C530, 531, 532 worden 27 nF. 00
- C550 is afgevoerd C551 wordt 2,7 µF (5322 121 40122)
- De aansluitingen van de hogetonenluidspreker zijn verwisseld zodat het rode merkteken nu aan massa ligt
- De ingangsschakeling wordt gewijzigd volgens Fig. 2. R880 - 12 Ω \(\text{toevoegen}\) toevoegen.

 De toegevoegde driestandenschakelaar heeft het codenummer
 - 4822 277 20137.

Rectifications aux Notices Techniques et modifications apportées en cours de production sous le marquage PL01

- Le code des R616, 618 (sécurité 10 Ω) est le 4822 111 30405.
 Le code du BC549 (TS440) est le 4822 130 40938.
- Le schéma de principe a été adapté (voir Fig. 1).
 Pour le TS430 il a été utilisé un type MJ3001 (4822 130 41036).
 Pour le TS431 il a été utilisé un type MJ2501 (5322 130 44164).
- BD266A (TS443) et BD267 (TS442) sont livrés à la paire (4822 130 41037).
- D457 est du type BZY88/C18V (5322 130 30304)
- D463, 464, 465, 467 sont d'un autre type, le BAW62 (5322 130 30613) au lieu de BA217.
- R583 passa à 6,8 kΩ. - R628 passe à 4,7 Ω résistance de sécurité (4822 111 30262) - R638 passe à 18 ♀ résistance de sécurité (4822 111 30317)
- R642 passe à 6,8 kΩ résistance métallique (4822 116 51138) R644 passe à 100 kΩ résistance métallique (4822 116 51123) R645 passe à 18 kΩ résistance métallique (4822 116 51124)
- R665 passe à 120 Ω. - R681 passe à 39 Ω résistance de sécurité (4822 111 30005)
- R693 n'est plus utilisée.
 R695 1.5 Ω, résistance bobinée (5322 113 60092) a été
- ajouté.

- R696 33 Ω, résistance bobinée (4822 112 21067) a étê ajouté.
- R718 passe à 1 kΩ, résistance de sécurité (4822 111 30108) R725 passe à 1 kΩ, résistance de sécurité (4822 111 30108)
- C502 passe à 47 µF 10 Vo C504 passe à 33 µF - 16 Vo
- C530, 531, 532 passent à 27 nFee C550 est supprimé.
- C551 passe à 2,7 µF (5322 121 40122) - Les connexions du haut-parleur des aigus ont été interverties
- de sorte que le signe indicatif rouge est désormais relié la masse
- Le circuit d'entrée est adapté à ces transformations, voir Fig. 2.
- R580 (12 Ω %) est à ajouter.
- Le commutateur à trois positions ayant été inséré porte le code 4822 277 20137



Berichtigungen in der Dokumentation und Änderungen, die während der Herstellung unter PL01 vorgenommen wurden.

- Die Code-Nummer von R616, 618 (Sicherheitswiderstand 10 Ω) muss 4822 111 30405 sein.
- Die Code-Nummer von BC548 (TS440) muss 4822 130 40938
- sein.
- Das Prinzipschaltbild wurde gemäss Abb. 1 angepasst.
 Für TS430 wird MJ3001 (4822 130 41036) benutzt.
 Für TS431 wird MJ2501 (5322 130 44164) benutzt.
- BD266A (TS443) und BD267 (TS442) werden als Paar geliefert (4822 130 41037).
- D457 wird BZY88/C18V (5322 130 30304)
- D463, 464, 465, 467 werden BAW62 (5322 130 30613) statt
- BA217.
- R583 wird 6.8 kΩ. e
- R628 wird 4,7 \(\Omega\$ Sicherheitswiderstand (4822 111 30262)
- R638 wird 18

 2 Sicherheitswiderstand (4822 111 30317)

 R642 wird 6,8 k2 Metallfilmwiderstand (4822 116 51138)
- R644 wird 100 k9 Metallfilmwiderstand (4822 116 51123)
- R645 wird 18 kΩ Metallfilmwiderstand (4822 116 51124)
- R665 wird 120 Ω. o

- R681 wird 39 \Omega Sicherheitswiderstand (4822 111 30005) - R693 ist entfallen
 - R695 1,5 2 Drahtwiderstand (5322 113 60092) hinzugefügt. R696 33 2 Drahtwiderstand (4822 112 21067) hinzugefügt.
 - R718 wird 1 kg Sicherheitswiderstand (4822 111 30108)
- R725 wird 1 kΩ Sicherheitswiderstand (4822 111 30108)
- C502 wird 47 µF 10 Vo C504 wird 33 µF 16 Vo
- C530, 531, 532 werden 27 nF.co
- C550 ist entfallen
- C551 wird 2,7 µF (5322 121 40122)
- Die Anschlüsse der Hochtonlautsprecher sind umgewechselt worden, so dass das rote Markierungszeichen jetzt an Mass ist
 - Die Eingangsschaltung ist gemäss Abb. 2 geändert.
- R580 12 N \ wurde hinzugefügt.
- Die Code-Nummer für den hinzugefügten Dreistellungen-Schalter lautet 4822 277 20137.

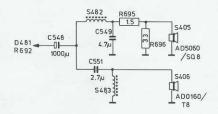


Fig.1

